

**Exercice n°1 :**Le connecteur *NOR*

Toute expression booléenne peut s'écrire comme combinaison de variables booléennes au moyen des opérateurs *NON* ; *ET* ; *OU* .

On dit que : *NON* ; *ET* ; *OU* forment un groupe logique complet.

Nous allons définir un nouvel opérateur, *NOR*, et montrer qu'il est, à lui seul, un groupe logique complet, ce qui fait son intérêt.

**Première partie :**

Par définition :  $a \text{ NOR } b = \overline{a+b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$  .

1.a. Ecrire le plus simplement possible, en fonction de *NON*, *ET*, *OU* ( à noter  $\bar{\phantom{x}}$  ,  $\cdot$  ,  $+$  ) :

$$0 \text{ NOR } 0 ; a \text{ NOR } 1 ; a \text{ NOR } a ; \\ 0 \text{ NOR } b$$

b. Montrer que :  $(a \text{ NOR } b) \text{ NOR } a = \overline{a} \cdot b$  .

2. Prouver que *NON* ; *ET* ; *OU* s'expriment en fonction de *NOR* , en montrant que :

$$\bar{a} = a \text{ NOR } a \\ a+b = (a \text{ NOR } b) \text{ NOR } (a \text{ NOR } b) \\ a \cdot b = (a \text{ NOR } a) \text{ NOR } (b \text{ NOR } b)$$

3. Soit  $\alpha = (\bar{a} + \bar{b}) \cdot (a + \bar{b}) \cdot (\bar{a} + b)$  . Simplifier  $\alpha$  .

Exprimer  $\alpha$  en fonction de *NOR* seulement, le nombre de *NOR* étant minimal.

**Deuxième partie :**

Pour des raisons de coût et de technologie, on envisage de fabriquer un circuit avec des *NOR* seulement.

En entrant  $a$  ,  $b$  ,  $c$  , on souhaite sortir  $\alpha$  .

1. Déduire de la première partie combien de *NOR* son nécessaires.

2. Avec *NON* ; *ET* ; *OU* , dire combien il fallait d'opérateurs en tout , au minimum.

Remarque : *NOR* est l'abréviation de *NOT OR* (*NON ET en anglais*) . C'est l'opérateur de

*Pierce* qui se note parfois  $\downarrow$  .

$$a \text{ NOR } b : = a \downarrow b = \overline{a+b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$$

**Exercice n°2 :** *NOR* , *NAND* , *XOR*

1. On définit *NOR* par :  $a \text{ NOR } b = \overline{a+b}$  .

$$\text{Soit } A = (a \text{ NOR } b) + (a \text{ NOR } a) .$$

a. Présenter les diagrammes de Karnaugh de  $a \text{ NOR } b$  , puis de  $a \text{ NOR } a$  , puis de  $A$  .

b. Déduire de la question 1.a. l'expression simplement simplifiée de  $A$  .

2. Reprendre la question 1. , en remplaçant *NOR* par *NAND* , défini par :  $a \text{ NAND } b = \overline{a \cdot b}$

3. Reprendre la question 1. , en remplaçant *NOR* par *XOR* , défini par :

$$a \text{ XOR } b = \overline{a} \cdot b + a \cdot \overline{b}$$

Remarque : *XOR* est l'abréviation de *EXCLUSIVE OR* ; c'est le *OU EXCLUSIF* .

**Exercice n°3 :**

1. On considère l'expression  $E$  des variables booléennes  $a$  ,  $b$  ,  $c$  définie par :

$$E = \overline{a}bc + ac + \overline{a}\overline{b}c + \overline{a}\overline{b}$$

a. Représenter  $E$  en utilisant un tableau de Karnaugh ; en déduire la simplification de  $E$  .

b. Montrer par un calcul direct que :  $E = \overline{b} + c$  .

2. On considère l'opérateur *NAND* , noté  $\uparrow$  , et défini par :  $a \uparrow b = \overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$  .

a. Calculer  $a \uparrow a$  , puis  $\overline{a} \uparrow \overline{b}$  .

b. Déduire de ce qui précède l'écriture de l'expression  $\overline{b} + c$  en utilisant uniquement l'opérateur  $\uparrow$  .

Remarque : *NAND* est l'abréviation de *NOT AND* (*NON ET en anglais*) . C'est l'opérateur de Sheffer.

**Exercice n°4 :** Mise à zéro , mise à un

On considère les opérateurs :

*RESET* (mise à zéro) , *SET* (mise à un) ,

*MEMO* (mémorisation) , définis par les tables de Boole :

$P$	<i>RESET</i> $P$	<i>SET</i> $P$	<i>MEMO</i> $P$
0	0	1	0
1	0	1	1

1. Soit :

$$\alpha = (\overline{\text{RESET } P}) \cdot Q + (\text{SET } Q) \cdot (\text{MEMO } R)$$

Présenter sa table de Boole.

2. Ecrire  $\alpha$  avec  $\bar{\phantom{x}}$  ,  $+$  ,  $\cdot$  .

**Exercice n°4 :**

Simplifier les expressions booléennes par le calcul :

$$X = a \cdot \overline{b} \cdot (\overline{a} \cdot b + a \cdot b) \cdot a \cdot b$$

$$Y = a \cdot b \cdot \overline{c} + \overline{a} \cdot b + a \cdot b \cdot c .$$